 


## 6장 조합논리회로의 설계

[제 6장 조합논리회로의 설계]

### 제1절 연산자를 이용한 조합논리회로 설계

#### 1. 논리연산자의 이용




[그림 6.1] 논리연산자를 활용한 조합논리회로

<VHDL 구문>

```
1  entity logic_example is
2    port (a, b, c, d : in std_logic;
3          z_out : out std_logic);
4  end logic_example;
5  architecture combi_logic1 of logic_example is
6    signal x : std_logic;
7  begin
8    z_out <= (a and b) or x;
9    x <= c xor d;
10 end combi_logic1;
```

## 제1절 연산자를 이용한 조합논리회로 설계

## 2. 관계 연산자의 이용

 

[그림 6.2] 관계연산자를 활용한 조합논리회로

&lt;VHDL 구문&gt;


```

1  entity relation_example is
2      port (x, y : in std_logic_vector(3 downto 0);
3            z_out : out std_logic);
4  end relation_example;
5  architecture combi_logic2 of relation_example is
6  begin
7      z_out <= (x = y);
8  end combi_logic2;
```

3

## 제1절 연산자를 이용한 조합논리회로 설계

## 3. 산술연산자의 이용

 

[그림 6.3] 산술연산자를 활용한 조합논리회로

&lt;VHDL 구문&gt;


```

1  package arithmetic_exam_pkg is
2      type medium is range 0 to 7;
3  end arithmetic_exam_pkg;
4  use work.arithmetic_exam_pkg.all;
5  entity arithmetic_example is
6      port (x, y : in medium;
7            z_out : out medium);
8  end relation_example;
9  architecture combi_logic3 of arithmetic_example is
10 begin
11     z_out <= x + y;
12 end combi_logic3;
```

4

## 제2절 조건적 논리기능의 조합논리회로

## 1. 조건적 신호대입의 이용

 

[그림 6.4] 조건적 신호대입의 조합논리회로

&lt;VHDL 구문&gt;

```


1  entity condition_example is
2      port (zero, one, sel : in std_logic;
3            z_out : out std_logic);
4  end condition_example;
5  architecture combi_logic4 of condition_example is
6      begin
7      z_out <= one when sel='1'
8          else zero;
9  end combi_logic4;

```

5

## 제2절 조건적 논리기능의 조합논리회로

## 2. 선택적 신호대입의 이용

 

[그림 6.5] 선택적 신호대입의 조합논리회로

&lt;VHDL 구문&gt;

```


1  entity selective_example is
2      port (zero, one, two three : in std_logic;
3            sel : in std_logic_vector(1 downto 0);
4            z_out : out std_logic);
5  end selective_example;
6  architecture combi_logic5 of selective_example is
7      begin
8      with sel select
9      z_out <= zero when "00",
10         one when "01",
11         two when "10",
12         three when others;
13  end combi_logic5;

```

6

## 제2절 조건적 논리기능의 조합논리회로

## 3. if문의 이용

 

[그림 6.6] if문을 활용한 조합논리회로

&lt;VHDL 구문&gt;

```


1  entity conditional_example is
2      port (zero, one, sel : in boolean;
3            z_out : out boolean);
4  end conditional_example;
5  architecture combi_logic6 of conditional_example is
6  begin
7      process (zero, one, sel)
8      begin
9          if sel then
10             z_out <= one;
11         else
12             z_out <= zero;
13         end if;
14     end process;
15 end combi_logic6;

```

7

## 제2절 조건적 논리기능의 조합논리회로

## 4. case문의 이용

 

[그림 6.7] case문을 활용한 조합논리회로

&lt;VHDL 구문&gt;

```

1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3  entity conditional_example is
4      port (zero, one, two, three : in std_logic;
5            sel : in std_logic_vector(1 downto 0);
6            z_out : out std_logic);
7  end conditional_example;
8  architecture combi_logic7 of conditional_example is
9  begin
10     process (zero, one, two, three, sel)
11     begin
12         case sel is
13             when "00" => z_out <= zero;
14             when "01" => z_out <= one;
15             when "10" => z_out <= two;
16             when others => z_out <= three;
17         end case;
18     end process;
19 end combi_logic7;

```

8



## 제3절 반복논리기능을 활용한 조합논리회로

## 1. 함수와 프로시저문의 이용


## ■ function문

&lt;VHDL 구문&gt;

```

1  entity function_example is
2    port ( a : in bit_vector(2 downto 0);
3          z_out : out bit_vector(2 downto 0);
4  end function_example;
5  architecture combi_logic8 of function_example is
6    function gate (in1, in2, in3 : bit) return bit is
7  begin
8    return (in1 and in2) or in3;
9  end;
10 process ( a )
11 begin
12   z_out(2) <= gate(a(0), a(1), a(2));
13   z_out(1) <= gate(a(1), a(2), a(0));
14   z_out(0) <= gate(a(2), a(0), a(1));
15 end process;
16 end combi_logic8;

```

 

[그림 6.8] 함수를 이용한 조합논리회로

## 제3절 반복논리기능을 활용한 조합논리회로


## ■ procedure문

&lt;VHDL 구문&gt;

```

1  entity procedure_example is
2    port ( a : in bit_vector(2 downto 0);
3          z_out : out bit_vector(2 downto 0);
4  end procedure_example;
5  architecture combi_logic9 of procedure_example is
6    procedure gate (in1, in2, in3 : in bit; signal x : out bit) is
7  begin
8    x <= (in1 and in2) or in3;
9  end;
10 process ( a )
11 begin
12   gate(a(0), a(1), a(2), z_out(2));
13   gate(a(1), a(2), a(0), z_out(1));
14   gate(a(2), a(0), a(1), z_out(0));
15 end process;
16 end combi_logic9;

```

 


[그림 6.9] procedure를 이용한 조합논리회로

## 제3절 반복논리기능을 활용한 조합논리회로

## 2. loop문의 이용

## ▪ for ~ loop문

 

[그림 6.10] loop문을 이용한 조합논리회로

## &lt;VHDL 구문&gt;

```


1  entity forloop_example is
2      port ( a : in std_logic_vector(3 downto 0);
3             z_out : out std_logic_vector(3 downto 0);
4  end forloop_example;
5  architecture combi_logic10 of forloop_example is
6      -- process statement
7  begin
8      process ( a )
9          variable s : std_logic;
10         begin
11             s := '1';
12             for i in 0 to 3 loop
13                 s := a(i) and s;
14                 z_out(i) <= s;
15             end loop;
16         end process;
17     end combi_logic10;

```

11

## 제3절 반복논리기능을 활용한 조합논리회로

## ▪ while ~ loop문

 

[그림 6.11] loop문을 이용한 조합논리회로

## &lt;VHDL 구문&gt;

```

1  entity whileloop_example is
2      port ( a : in std_logic_vector(3 downto 0);
3             z_out : out std_logic_vector(3 downto 0);
4  end whileloop_example;
5  architecture combi_logic11 of whileloop_example is
6  begin
7      process ( a )
8          variable s : bit;
9          variable i : integer;
10         begin
11             i := '0';
12             while i < 4 loop
13                 s := a(i) and s;
14                 z_out(i) <= s;
15                 i := i + 1;
16             end loop;
17         end process;
18     end combi_logic11;

```

12

## 제3절 반복논리기능을 활용한 조합논리회로


## 3. generate문의 이용

&lt;VHDL 구문&gt;

```

1 library ieee;
2 use ieee.std_logic_1164.all;
3 entity generate_example is
4     port (enable : in std_logic;
5           a : in std_logic_vector(3 downto 0);
6           z_out : out std_logic_vector(3 downto 0));
7 end generate_example;
8 architecture combi_logic12 of generate_example is
9     component enabff
10        port (enable, a : in std_logic;
11              z : out std_logic);
12    end component;
13    begin
14        g1 : for i in 3 to 0 generate
15            u : enabff port map (enable, a(i) z_out(i));
16        end generate g1;
17    end process;
18 end combi_logic12;

```

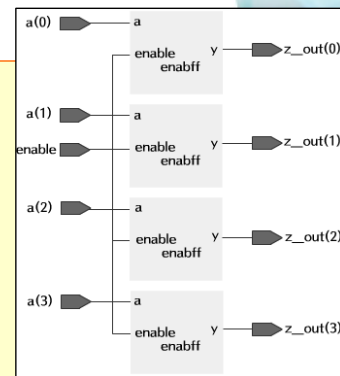


(4x1MUX)

[그림 6.12] generate문을 이용한 조합논리회로

13

## 제4절 멀티플렉서(Multiplexer)의 설계

## 1. 다중 if문의 이용

 

(a) 기호

(b) 진리표

[그림 6.13] MUX의 개념회로

14


## 제4절 멀티플렉서(Multiplexer)의 설계

&lt;VHDL구문&gt;

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all, IEEE.NUMERIC_STD.all;
entity MUX4_1 is
  port (SEL      : in std_logic_vector(1 downto 0);
        A, B, C, D : in std_logic;
        Y       : out std_logic);
end MUX4_1;
architecture DATAFLOW_example of MUX4_1 is
  begin
    1 process (SEL, A, B, C, D)
    2 begin
    3 if (SEL = "00") then
    4   Y <= A;
    5 elsif (SEL = "01") then
    6   Y <= B;
    7 elsif (SEL = "10") then
    8   Y <= C;
    9 else
   10   Y <= D;
   11 end if;
   12 end process;
end DATAFLOW_example;

```

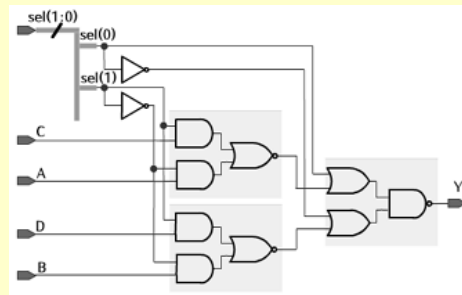


[그림 6.14] 4x1MUX의 합성회로

15

## 제4절 멀티플렉서(Multiplexer)의 설계

2. when ~ else문의 이용

 

(a) 기호 (b) 진리표  
[그림 6.13] MUX의 개념회로

16




## 제4절 멀티플렉서(Multiplexer)의 설계

&lt;VHDL구문&gt;

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all, IEEE.NUMERIC_STD.all;
entity MUX4_1 is
    port (SEL      : in std_logic_vector(1 downto 0);
          A, B, C, D : in std_logic;
          Y        : out std_logic);
end MUX4_1;
architecture WHENELSE_example of MUX4_1 is
begin
1  Y <= A when sel = "00" else
2    B when sel = "01" else
3    C when sel = "10" else
4    D -- when sel = "11"
end WHENELSE_example;

```

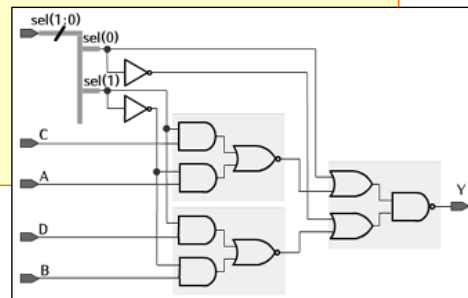


[그림 6.14] 4x1MUX의 합성회로

17

## 제4절 멀티플렉서(Multiplexer)의 설계

## 3. CASE문의 이용

 

(a) 기호

(b) 진리표

[그림 6.13] MUX의 개념회로

18


## 제4절 멀티플렉서(Multiplexer)의 설계

&lt;VHDL구문&gt;

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all, IEEE.NUMERIC_STD.all;
entity MUX4_1 is
  port (SEL      : in std_logic_vector(1 downto 0);
        A, B, C, D : in std_logic;
        Y        : out std_logic);
end MUX4_1;
architecture CASE_example of MUX4_1 is
  begin
1  process (sel, A, B, C, D)
2  begin
3    case sel is
4      when "00" => Y <= A;
5      when "01" => Y <= B;
6      when "10" => Y <= C;
7      when others => Y <= D;
8    end case;
9  end process;
end CASE_example;

```

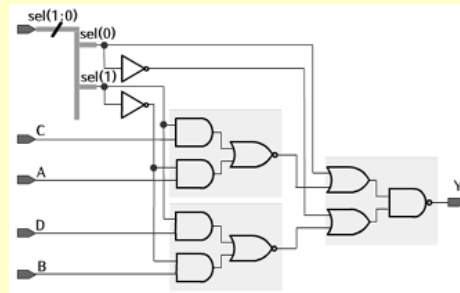


[ 그림 6.14 ] 4x1MUX의 합성회로

19

## 제4절 멀티플렉서(Multiplexer)의 설계

4. with ~ select문의 이용

 

(a) 기호                      (b) 진리표  
[ 그림 6.13 ] MUX의 개념회로

20


## 제4절 멀티플렉서(Multiplexer)의 설계

&lt;VHDL구문&gt;

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all, IEEE.NUMERIC_STD.all;
entity MUX4_1 is
    port (SEL      : in std_logic_vector(1 downto 0);
          A, B, C, D : in std_logic;
          Y        : out std_logic);
end MUX4_1;
architecture WITHSELECT_example of MUX4_1 is
begin
1   with sel select
2   Y <= A when "00",
3       B when "01",
4       C when "10",
5       D when "11",
6       A when others;
end WITHSELECT_example;

```

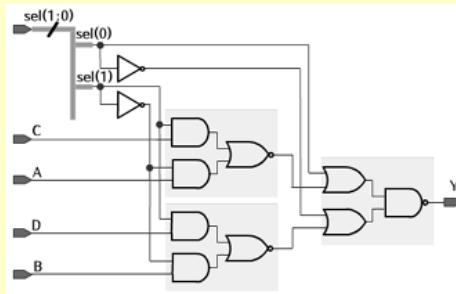


[그림 6.14] 4x1MUX의 합성회로

21

## 제5절 디코더(Decoder)의 설계

## 1. 다중 if문의 이용

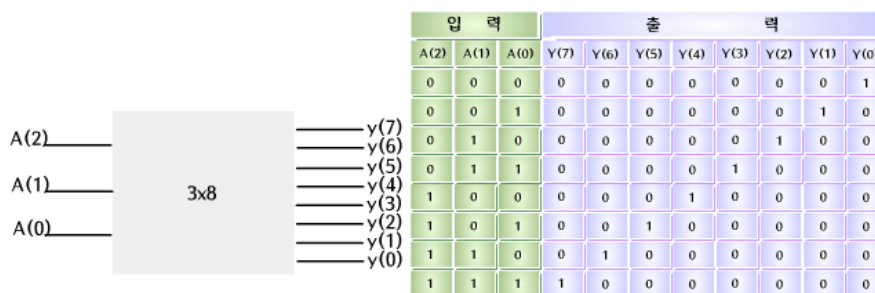

[그림 6.15] Decoder의 개념 (a) 기호 (b)진리표

22


## 제5절 디코더(Decoder)의 설계

&lt;VHDL구문&gt;

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all, IEEE.NUMERIC_STD.all;
entity DECODER3_8 is
  port (A : in integer range 0 to 7;
        Y : out std_logic_vector(7 downto 0));
end DECODER3_8;
architecture DATAFLOW_example of DECODER3_8 is
  begin
1  process (A)
2  begin
3    if (A = 1) then Y <= "00000001";
4    elsif (A = 2) then Y <= "00000010";
5    elsif (A = 3) then Y <= "00000100";
6    elsif (A = 4) then Y <= "00001000";
7    elsif (A = 5) then Y <= "00010000";
8    elsif (A = 6) then Y <= "00100000";
9    elsif (A = 3) then Y <= "01000000";
10   else Y <= "10000000";
11   end if;
12   end process;
end DATAFLOW_example;

```

 

[그림 6.16] 3x8Decoder의 합성회로

23

## 제5절 디코더(Decoder)의 설계

## 2. WHEN ~ ELSE문의 이용

입 력			출 력							
A(2)	A(1)	A(0)	Y(7)	Y(6)	Y(5)	Y(4)	Y(3)	Y(2)	Y(1)	Y(0)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

[그림 6.15] Decoder의 개념 (a) 기호 (b)진리표

24




## 제5절 디코더(Decoder)의 설계

&lt;VHDL구문&gt;

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all, IEEE.NUMERIC_STD.all;
entity DECODER3_8 is
    port (A : in integer range 0 to 7;
          Y : out std_logic_vector(7 downto 0));
end DECODER3_8;
architecture WHENELSE_example of DECODER3_8 is
    begin
1      Y <= "00000001" when A = 0 else
2        "00000010" when A = 1 else
3        "00000100" when A = 2 else
4        "00001000" when A = 3 else
5        "00010000" when A = 4 else
6        "00100000" when A = 5 else
7        "01000000" when A = 6 else
8        "10000000";
    end WHENELSE_example;

```

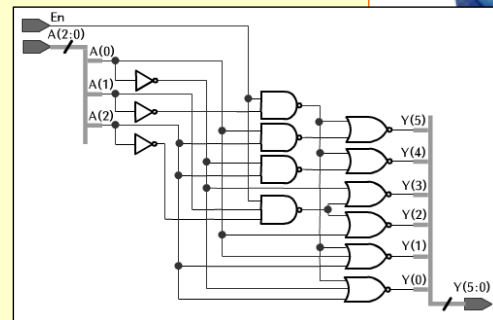

[그림 6.16] 3x8Decoder의 합성회로

25

## 제5절 디코더(Decoder)의 설계

## 3. CASE문의 이용

입 력			출 력							
A(2)	A(1)	A(0)	Y(7)	Y(6)	Y(5)	Y(4)	Y(3)	Y(2)	Y(1)	Y(0)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

[그림 6.15] Decoder의 개념 (a) 기호 (b)진리표

26


## 제5절 디코더(Decoder)의 설계

&lt;VHDL구문&gt;

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all, IEEE.NUMERIC_STD.all;
entity DECODER3_8 is
  port (A : in integer range 0 to 7;
        Y : out std_logic_vector(7 downto 0));
end DECODER3_8;
architecture CASE_example of DECODER3_8 is
  begin
1  process (A)
2  begin
3    case A is
4      when 0 => Y <= "00000001";
5      when 1 => Y <= "00000010";
6      when 2 => Y <= "00000100";
7      when 3 => Y <= "00001000";
8      when 4 => Y <= "00010000";
9      when 5 => Y <= "00100000";
10     when 6 => Y <= "01000000";
11     when 7 => Y <= "10000000";
12   end case;
13 end process;
end CASE_example;

```

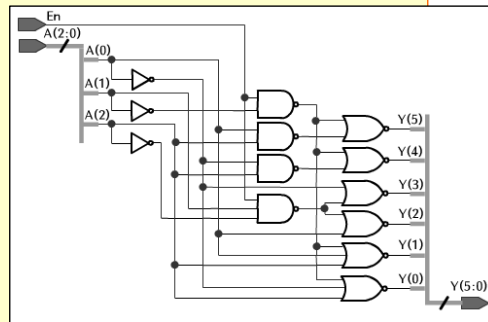


[ 그림 6.16 ] 3x8Decoder의 합성회로

27

## 제5절 디코더(Decoder)의 설계

## 4. WITH ~ SELECT문의 이용

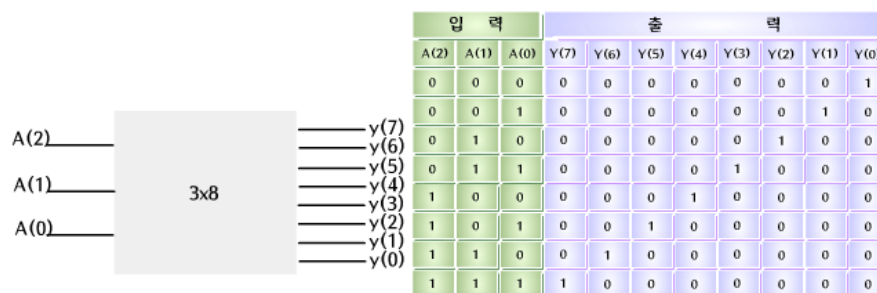

[ 그림 6.15 ] Decoder의 개념 (a) 기호 (b)진리표

28


## 제5절 디코더(Decoder)의 설계

&lt;VHDL구문&gt;

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all, IEEE.NUMERIC_STD.all;
entity DECODER3_8 is
  port (A : in integer range 0 to 7;
        Y : out std_logic_vector(7 downto 0));
end DECODER3_8;
architecture WITH_SELECT_example of DECODER3_8 is
  begin
1   with A select
2   Y <= "00000001" when 0,
3       "00000010" when 1,
4       "00000100" when 2,
5       "00001000" when 3,
6       "00010000" when 4,
7       "00100000" when 5,
8       "01000000" when 6,
9       "10000000" when 7,
10      "00000000" when others;
  end WITH_SELECT_example;

```

 

[그림 6.16] 3x8Decoder의 합성회로

29

## 제5절 디코더(Decoder)의 설계

## 5. Enable 기능의 디코더 설계

[표 6.1]Enable기능의 3x6디코더 진리표

입 력				출 력					
En	A(2)	A(1)	A(0)	Y(5)	Y(4)	Y(3)	Y(2)	Y(1)	Y(0)
0	X	X	X	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
1	0	1	1	0	0	1	0	0	0
1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
1	1	0	1	1	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0

30


## 제5절 디코더(Decoder)의 설계

&lt;VHDL구문&gt;

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all, IEEE.NUMERIC_STD.all;
entity EN_DECODER3_6 is
  port (A : in integer range 0 to 7;
        Y : out std_logic_vector(7 downto 0));
end EN_DECODER3_6;
architecture CASE_example of EN_DECODER3_6 is
begin
  1 process (A)
  2   begin
  3     if (En = '0') then
  4       Y<= "000000"
  5     else
  6       case A is
  7         when 0 => Y <= "000001";
  8         when 1 => Y <= "000010";
  9         when 2 => Y <= "000100";
 10        when 3 => Y <= "001000";
 11        when 4 => Y <= "010000";
 12        when 5 => Y <= "100000";
 13        when others => Y <= "000000";
 14      end case;
 15    end if;
 16  end process;
end CASE_example;

```

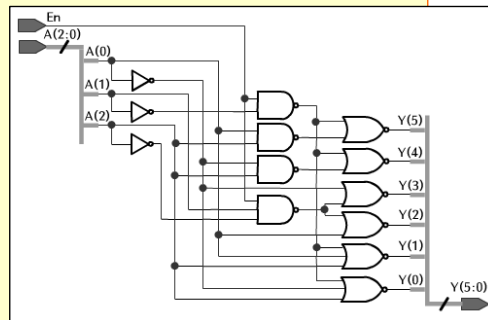


[그림 6.17] Enable\_Decoder의 합성회로

31

## 제6절 인코더(Encoder)의 설계

## 1. 다중 if문의 이용

 

[그림 6.18] Encoder의 개념 (a) 기호 (b)진리표

32




## 제6절 인코더(Encoder)의 설계

&lt;VHDL구문&gt;

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all, IEEE.NUMERIC_STD.all;
entity ENCODER8_3 is
    port (A : in std_logic_vector(7 downto 0);
          Y : out std_logic_vector(2 downto 0));
end ENCODER8_3;
architecture DATAFLOW_example of ENCODER8_3 is
    begin
1  process (A)
2      begin
3          if (A = "00000001") then Y <= "000";
4          elsif (A = "00000010") then Y <= "001";
5          elsif (A = "00000100") then Y <= "010";
6          elsif (A = "00001000") then Y <= "011";
7          elsif (A = "00010000") then Y <= "100";
8          elsif (A = "00100000") then Y <= "101";
9          elsif (A = "01000000") then Y <= "110";
10         elsif (A = "10000000") then Y <= "111";
11         else Y <= "xxx";
12         end if;
13     end process;
end DATAFLOW_example;

```

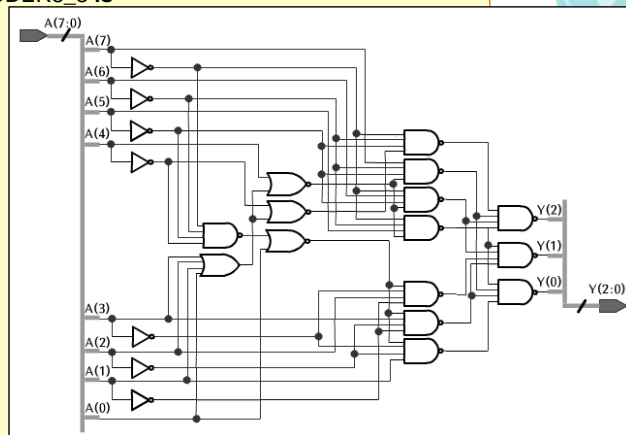

[그림 6.19] 8x3Encoder회로의 합성결과

33

## 제6절 인코더(Encoder)의 설계

## 2. WHEN ~ ELSE문의 이용

입 력								출 력		
A(7)	A(6)	A(5)	A(4)	A(3)	A(2)	A(1)	A(0)	Y(2)	Y(1)	Y(0)
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0
1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1

[그림 6.18] Encoder의 개념 (a) 기호 (b)진리표

34


## 제6절 인코더(Encoder)의 설계

&lt;VHDL구문&gt;

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all, IEEE.NUMERIC_STD.all;
entity ENCODER8_3 is
    port (A : in std_logic_vector(7 downto 0);
          Y : out std_logic_vector(2 downto 0));
end ENCODER8_3;
architecture WHEN_ELSE_example of ENCODER8_3 is
    begin
1   Y <= "000" when A = "00000001" else
2       "001" when A = "00000010" else
3       "010" when A = "00000100" else
4       "011" when A = "00001000" else
5       "100" when A = "00010000" else
6       "101" when A = "00100000" else
7       "110" when A = "01000000" else
8       "111" when A = "10000000" else
        "xxx";
    end WHEN_ELSE_example;

```

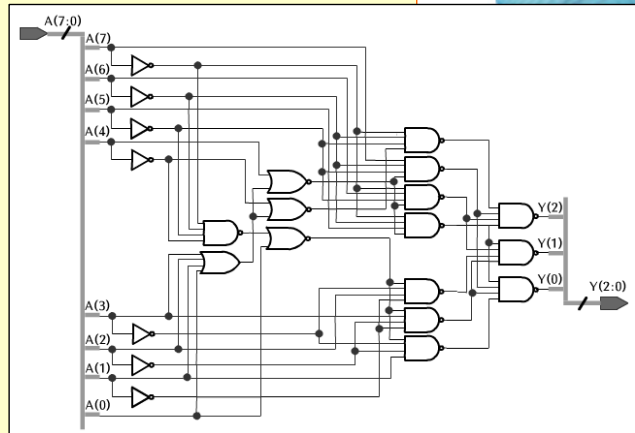

[ 그림 6.19 ] 8x3Encoder회로의 합성결과

## 제6절 인코더(Encoder)의 설계

## 3. CASE문의 이용

입 력								출 력		
A(7)	A(6)	A(5)	A(4)	A(3)	A(2)	A(1)	A(0)	Y(2)	Y(1)	Y(0)
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0
1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1

[ 그림 6.18 ] Encoder의 개념 (a) 기호 (b)진리표


## 제6절 인코더(Encoder)의 설계

&lt;VHDL구문&gt;

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all, IEEE.NUMERIC_STD.all;
entity ENCODER8_3 is
  port (A : in std_logic_vector(7 downto 0);
        Y : out std_logic_vector(2 downto 0));
end ENCODER8_3;
architecture CASE_example of ENCODER8_3 is
begin
1  process (A)
2  begin
3    case A is
4      when "00000001" => Y <= "000";
5      when "00000010" => Y <= "001";
6      when "00000100" => Y <= "010";
7      when "00001000" => Y <= "011";
8      when "00010000" => Y <= "100";
9      when "00100000" => Y <= "101";
10     when "01000000" => Y <= "110";
11     when "10000000" => Y <= "111";
12     when others => Y <= "xxx";
13   end case;
14 end process;
end CASE_example;

```

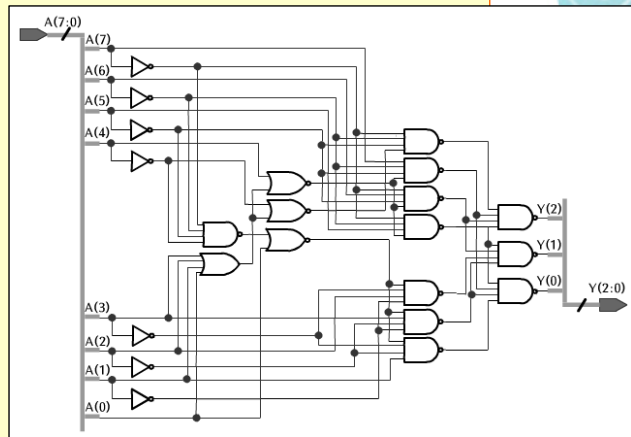


[ 그림 6.19 ] 8x3Encoder회로의 합성결과

37

## 제6절 인코더(Encoder)의 설계

## 4. WITH ~ SELECT문의 이용

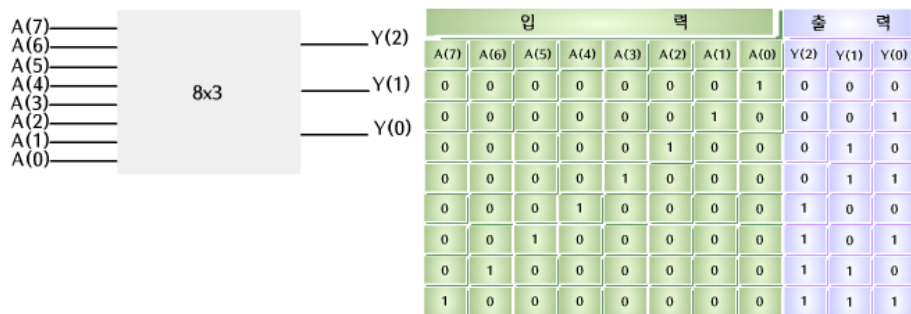

[ 그림 6.18 ] Encoder의 개념 (a) 기호 (b)진리표

38


## 제6절 인코더(Encoder)의 설계

&lt;VHDL구문&gt;

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all, IEEE.NUMERIC_STD.all;
entity ENCODER8_3 is
  port (A : in std_logic_vector(7 downto 0);
        Y : out std_logic_vector(2 downto 0));
end ENCODER8_3;
architecture WITH_SELECT_example of ENCODER8_3 is
  begin
    1  with A select
    2  Y <= "000" when "00000001",
    3  Y <= "001" when "00000010",
    4  Y <= "010" when "00000100",
    5  Y <= "011" when "00001000",
    6  Y <= "100" when "00010000",
    7  Y <= "101" when "00100000",
    8  Y <= "110" when "01000000",
    9  Y <= "111" when "10000000",
    10 Y <= "XXX" when others;
  end WITH_SELECT_example;

```

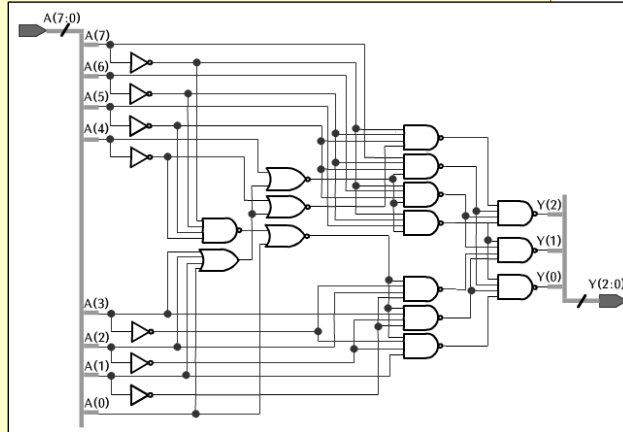

[그림 6.19] 8x3Encoder회로의 합성결과

39

## 제6절 인코더(Encoder)의 설계

## 5. FOR ~ LOOP문의 이용

입 력								출 력		
A(7)	A(6)	A(5)	A(4)	A(3)	A(2)	A(1)	A(0)	Y(2)	Y(1)	Y(0)
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0
1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1

[그림 6.18] Encoder의 개념 (a) 기호 (b)진리표




## 제6절 인코더(Encoder)의 설계

&lt;VHDL 구문&gt;

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all, IEEE.NUMERIC_STD.all;
entity ENCODER8_3 is
    port ( a : in std_logic_vector(7 downto 0);
          y : out std_logic_vector(2 downto 0);
end ENCODER8_3;
architecture FOR_LOOP_example of ENCODER8_3 is
begin
1  process ( a )
2      variable n : integer range 0 to 7;
3      variable test : std_logic_vector(7 downto 0);
4      begin
5          test := "00000001";
6          y <= "xxx";
7          for n in 0 to 7 loop
8              if (a = test) then
9                  y <= to_unsigned(n, 3);
10                 exit;
11             end if;
12             test := shift_left(test, 1);
13         end loop;
14     end process;
15 end FOR_LOOP_example;

```

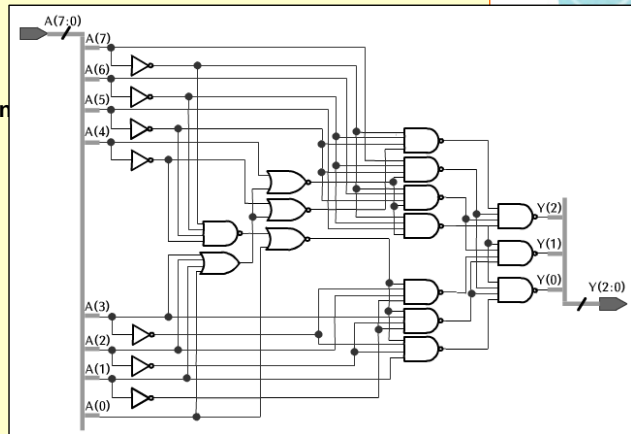

[그림 6.19] 8x3Encoder회로의 합성결과

41

## 제7절 ALU(Arithmetic Logic Unit)의 설계

[표 6.3] ALU의 기능표

S4	S3	S2	S1	S0	Cin	동작	기능	관련 장치
0	0	0	0	0	0	$Y \leftarrow A$	전달 A	산술 장치
0	0	0	0	0	1	$Y \leftarrow A + 1$	증가	
0	0	0	0	1	0	$Y \leftarrow A + B$	덧셈	
0	0	0	0	1	1	$Y \leftarrow A + B + 1$	캐리더하기	
0	0	0	1	0	0	$Y \leftarrow A + \overline{B}$	B의 1의 보수 더하기	
0	0	0	1	0	1	$Y \leftarrow A + \overline{B} + 1$	반올림	
0	0	0	1	1	0	$Y \leftarrow A - 1$	감소 A	
0	0	0	1	1	1	$Y \leftarrow A - B$	전달 A	
0	0	1	0	0	0	$Y \leftarrow A \text{ and } B$	AND	논리 장치
0	0	1	0	1	0	$Y \leftarrow A \text{ or } B$	OR	
0	0	1	1	0	0	$Y \leftarrow A \text{ xor } B$	XOR	
0	0	1	1	1	0	$Y \leftarrow \overline{A}$	A의 부정	
0	0	0	0	0	0	$Y \leftarrow A$	전달 A	쉬프트 장치
0	1	0	0	0	0	$Y \leftarrow \text{shl } A$	좌측 이동 A	
1	0	0	0	0	0	$Y \leftarrow \text{shr } A$	우측 이동 A	
1	1	0	0	0	0	$Y \leftarrow 0$	전달 0	

42

## 제7절 ALU(Arithmetic Logic Unit)의 설계

&lt;VHDL 구문&gt;

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all, IEEE.NUMERIC_STD.all;

entity combi_ALU is
  port (sel      : in std_logic_vector(4 downto 0);
        carryin : in std_logic;
        A, B     : in std_logic_vector(7 downto 0);
        Y        : out std_logic_vector(7 downto 0));
end combi_ALU;
1 architecture ALU_example of combi_ALU is
2   begin
3     process (sel, A, B, carryin)
4       variable sel0_1_carryin: std_logic_vector(2 downto 0);
5       variable LogicUnit, ArithUnit, ALU_NoShift: std_logic_vector(7 downto 0);
6       begin
7         Logic_Unit: case sel(1 downto 0) is -- logic unit에 대한 동작
8           when "00" => LogicUnit := A and B;
9           when "01" => LogicUnit := A or B;
10          when "10" => LogicUnit := A xor B;
11          when "11" => LogicUnit := not A;
12          when others => LogicUnit := (others => 'X');
13        end case Logic_Unit;
14        sel0_1_carryin := sel(1 downto 0) & carryin;

```

43

## 제7절 ALU(Arithmetic Logic Unit)의 설계


```

15 Arith_Unit: case sel0_1_carryin is -- arithmetic unit에 대한 동작
16   when "000" => ArithUnit := A;
17   when "001" => ArithUnit := A + 1;
18   when "010" => ArithUnit := A + B;
19   when "011" => ArithUnit := A + B + 1;
20   when "100" => ArithUnit := A + not B;
21   when "101" => ArithUnit := A - B;
22   when "110" => ArithUnit := A - 1;
23   when "111" => ArithUnit := A;
24   when others => ArithUnit := (others => 'X');
25 end case Arith_Unit;

26 LA_Multi: if (sel(2) = '1') then --Logic Unit와 Arithmetic Unit의 복합기능의 기술
27   ALU_NoShift := LogicUnit;
28 else
29   ALU_NoShift := ArithUnit;
30 end if LA_Multi;

31 Shift: case sel(4 downto 3) is -- shift 동작기능의 기술
32   when "00" => Y <= ALU_NoShift;
33   when "01" => Y <= shift_left(ALU_NoShift, 1);
34   when "10" => Y <= shift_right(ALU_NoShift, 1);
35   when "11" => Y <= (others => '0');
36   when others => Y <= (others => 'X');
37 end case Shift;
38 end process;
39 end ALU_example;

```

 

[ 그림 6.23 ] ALU 회로의 구조

44