

2장 VHDL의 기본구성

[제2장 VHDL의 기본구성]

제1절 VHDL의 기초 표현

■ VHDL에서의 주석문(comments)

- 설계의 내용을 설계자가 쉽게 이해할 수 있도록 기술한 것으로 VHDL 컴파일러(compiler)입장에서는 무시하고 넘어가는 부분.
- 두 개의 하이픈(hyphen) 즉, “--”으로 시작하고, 그 끝 줄에서 종료
- 주석문의 활용

[예제 2.1] 주석문의 활용 예

```
1 process(rst, clk)
2 begin
3   -- if문
4   if rst='0' then           -- low active reset
5     cnt <= (others => '0');
6     E <= '0'; RS <= '0'; RW <= '0';
7     DB <= "00000000";
8   elsif clk'event and clk='1' then -- clock's rising edge
9     if 10000 = '1' then
10      -- if 100 = '1' then
11        cnt <= cnt+1;
12        if cnt = 1 then
13          E <= '1'; RS <= '0'; RW <= '0';
14          DB <= "00111000";      -- function
15        elsif cnt=3 then
16          E <= '1'; RS <= '0'; RW <= '0';
17          DB <= "00001110";      -- DB : display on
18        end if;
```

제1절 VHDL의 기초 표현

■ 식별자(identifiers)

이름을 의미, 즉 VHDL 코드(code)를 구성하는 엔티티(entity), 아키텍처(architecture), 포트(port) 등 여러 가지 기능을 정의하여 식별하기 위한 공백이 없는 문자열

■ 식별자 활용

[예제 2.2] 식별자의 활용(4bit 비교기)

```

1 library ieee;
2 use ieee.std_logic_1164.all;
3 -- entity structure
4 entity compare_4 is
5     port(x, y : in std_logic_vector( 3 downto 0);
6         equal : out std_logic);
7 end compare_4;
8 -- 아키텍처 몸체
9 architecture equal_logic of compare_4 is
10     begin
11         equal <= '1' when (x=y) else '0';
12     end equal_logic;

```

■ 식별자의 규칙

- ① 첫 번째 문자는 반드시 영문자(a ~ z)로 시작, 두 번째 문자부터 영문자, 숫자(0 ~ 9) 및 밑줄 문자 등의 혼합이 가능
- ② 마지막 문자는 밑줄 문자와 밑줄 문자를 두 개 이상 연속 사용 불가
- ③ 대문자, 소문자의 구별은 없으며, VHDL구문의 예약어는 식별자로 사용 불가

3

제1절 VHDL의 기초 표현

■ 올바른 식별자의 사용

[예제 2.3] 올바른 식별자의 사용

♂ 올바른 식별자

```

FET
Decoder_4
sig_N
compare_eq
main_clock

```

♂ 잘못된 식별자

- ① _ Decoder_4 -- 첫 문자는 영문자로 시작
- ② 2FET_2 -- 첫문자는 영문자로 시작
- ③ sig_*R -- 문자, 숫자, 밑줄 문자로만 구성
- ④ MOS-FET -- 문자, 숫자, 밑줄 문자로만 구성
- ⑤ Decoder_ -- 밑줄 문자가 마지막에 기술되면 안됨
- ⑥ Main__clk -- 밑줄 문자가 연속 2개 사용 불가

4

제1절 VHDL의 기초 표현

- 리터럴(literals)

VHDL 코드로 설계를 할 때, 직접적으로 표현하는 값 또는 문자를 말함.

- 리터럴(literal)의 사용

[예제 2.4] 리터럴의 사용

```
1  elsif cnt = 3 then
2    E <= '1'; RS <= '0'; RW <= '0';
3    DB <= "00001100";
```

- 리터럴의 표현법

숫자(numbers)의 표현: 숫자는 10진수 표현(decimal literals)과 2진, 8진, 16진과 같이 밑 수(base)에 따라 표시되는 방법(based literals)이 있으며, 숫자에 소수점이 있으면 실수(real literal), 없으면 정수(integer literal) 표현

[예제 2.5] 10진수에 의한 표현

```
0 1 123_456_78- 9987E6  -- 정수
0.0 0.5 2.718_28 12.4E-9 -- 실수
```

[예제 2.6] 밑 수에 의한 표현

```
16#FE      -- 16진수 : FE = 정수 254
2#1111_1110# -- 2진수 : 11111110 = 정수 254
16#D#E1    -- 16진수 : D=13, E1= 161 = 13 x 161 = 실수 208
```

제1절 VHDL의 기초 표현

- 문자(characters literals)의 표현

[예제 2.7] 문자의 표현

'1', '?', 'B', 'b'

- 문자열(strings literals)의 표현법

① 단일문자들의 집합인 문자열은 이중 인용 부호(큰 따옴표: “”)에 넣어 표시

② 한 줄을 벗어나는 길이의 문자열은 접합연산자 &를 사용하여 구성

[예제 2.8] 문자열의 표현

"B string", "A string in a strong"

- 비트 열(bit string)의 표현

① 비트는 단일 인용 부호(작은 따옴표: ‘’) 사이에 숫자를 넣어 ‘1’ 또는 ‘0’으로 표시하고, 비트 열은 이중 인용 부호(큰 따옴표: “”) 사이에 비트 열을 표시

② 비트 벡터의 값을 정의하기 위해 사용하며, 기수를 정의하는 문자가 앞에 표시되는 수열을 나타내고, 2진수는 B, 8진수는 O, 16진수는 X로 시작

[예제 2.9] 비트열의 표현

B"1010110" -- 2진수로 bit의 길이가 7

O"127" -- 8진수로 bit의 길이가 9이며, 2진수로 "001_010_111"과 동등 값

X"FF" -- 16진수로 bit길이가 8이며, 2진수로 "1111_1111"과 동등 값

제2절 VHDL의 설계단위 표현

■ 기본 설계단위(design unit)


VHDL에서 독립적으로 분석할 수 있는 VHDL Source File(또는 VHDL Code)

■ VHDL 설계단위의 분류

- ♫ 1단계(Primary unit) : 설계 단위를 외적 관점에서 본 것
- ♫ 2단계(Secondary unit): 설계 단위를 내적 관점에서 본 것

[표 2.1] 설계단위구분

구 분	제1단계(primary unit)	제2단계(secondary unit)
하드웨어 계층	엔티티(entity)	아키텍처 몸체 (architecture body)
	구성(configuration)	
소프트웨어 계층	패키지(package)	패키지 몸체(package body)

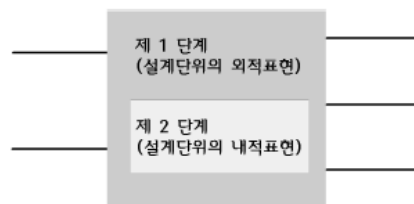


[그림 2.1]VHDL의 기본 설계단위

7

제2절 VHDL의 설계단위 표현

■ 설계단위의 VHDL 구문 예

 

[그림 2.2] 2입력 NOR게이트 설계

[예제 2.10] 설계단위의 예

<VHDL 구문>

```

1 entity nor_2 is           -- Primary unit
2   port (x, y : in std_logic;  -- NOR 게이트의 외적 표현
3         z : out std_logic);
4 end nor_2;
5 architecture example of nor_2 is -- secondary unit
6   begin
7     z <= x nor y;          -- NOR 게이트의 내적 표현
8 end example;
```

8

제2절 VHDL의 설계단위 표현

■ VHDL의 기본 구성

▪ 필수적인 설계단위 - 엔티티(entity)와 아키텍처 몸체(architecture body)

① 제1단계 : 엔티티(entity)를 선언

- ♫ 하드웨어 외부의 입 · 출력 Interface를 정의한 디지털 시스템의 본체
- ♫ 하드웨어 블록의 이름과 입 · 출력 port를 선언

② 제2단계 : 아키텍처 몸체(architecture body)를 표현

- ♫ 디지털 시스템인 하드웨어 내부를 표현
- ♫ 내부회로의 연결, 동작 또는 구조 등을 표현

▪ VHDL의 기본구조

VHDL의 기본 구조

Entity 선언

```
entity nand_2 is
  port (a,b : in bit; y : out bit);
end nand_2
```

Architecture

```
architecture example of nand_2 is
begin
  y <= a nand b ;
end example
```

[그림 2.3] VHDL의 기본 구조

9

제3절 엔티티(entity)의 구조

▪ 기본 형식

▪ 엔티티(entity) 선언

설계할 영역의 이름과 외부 환경과의 입 · 출력 정보를 나타낸 포트(port) 부분을 합한 것

▪ [형식 2.1] 일반적 형식


```
entity 엔티티_이름 is
  port( 포트_이름 : [모드] 자료형;
        포트_이름 : [모드] 자료형;
        포트_이름 : [모드] 자료형
        );
end 엔티티_이름;
```

10

제3절 엔티티(entity)의 구조

[예제 2.11] 엔티티 선언(NAND게이트)

♣ 엔티티(entity)의 영역

 

[그림 2.5] entity nand_2 영역

♣ NAND게이트의 엔티티 선언

<VHDL 구문>


```
1 entity nand_2 is      -- 하드웨어 블록 이름이 nand_2
2   port ( x, y : in std_logic; -- 단자(port)신호: x, y는 입력, bit형 데이터
3         z : out std_logic ); -- z는 출력, bit형 데이터
4 end nand_2;          -- nand_2의 마감
```

11

제3절 엔티티(entity)의 구조

[예제 2.12] 엔티티 선언(1bit full_adder)

♣ 엔티티(entity) 영역과 회로도

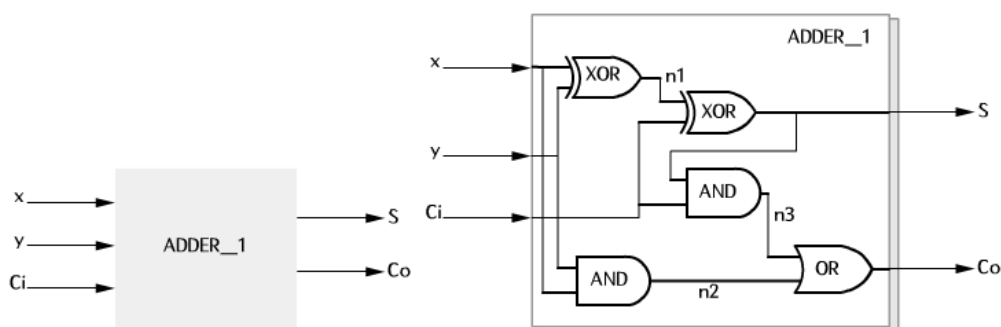

(a) 엔티티 영역

(b) 회로도

[그림 2.6] 1비트(bit) 전가산기 회로

♣ VHDL의 엔티티 선언


```
1 entity adder_1 is
2   port ( X, Y, Ci : in std_logic;
3         S : inout std_logic;
4         Co : out std_logic);
5 end adder_1;
```

12

제3절 엔티티(entity)의 구조

■ 엔티티의 기본활용

[예제 2.13] 엔티티 선언(2_입력 NAND게이트)

 

[그림 2.8] 2_입력 NAND게이트

<VHDL 구문>

```


1  entity NAND2_system is
2      port ( x, y : in std_logic;
3            z : out std_logic );
4  end NAND2_system ;
5  architecture example of NAND2_system is
6      begin
7          z <= x nand y ;
8  end example ;

```

13

제3절 엔티티(entity)의 구조

[예제 2.14] 엔티티의 구조(간단한 조합논리회로)

 

[그림 2.9] 간단한 조합논리회로

<VHDL구문>

```

1  entity combi_sys is
2      port ( a, b, c, d : in std_logic ;
3            out1, out2, out3 : out std_logic);
4  end combi_sys ;
5  architecture example of combi_sys is
6      begin
7          out1 <= a or b ;
8          out2 <= b nand c ;
9          out3 <= not(d);
10 end example ;

```

14

제3절 엔티티(entity)의 구조

- 포트(port) 기능의 이해
하드웨어 부품(component)상의 단자들을 표현하며 포트의 이름, 신호의 흐름 및 자료형으로 나타내는 부분으로 엔티티 내 외부 신호선의 연결상태를 기술

[형식 2.2] 포트(port)의 일반적 형식


```
port(포트_이름, 포트_이름 : [모드] 자료형;  
      포트_이름, 포트_이름 : [모드] 자료형);
```

[예제 2. 15] 포트(port)의 활용

```
port(X, Y, Ci : in std_logic;  
      S : inout std_logic;  
      Co : out std_logic);
```

제3절 엔티티(entity)의 구조

- 모드(mode)의 종류
 - **in(안으로)** : 입력(input)으로 신호가 해당 엔티티로 들어가는 경우에 사용
 - **out(밖으로)** : 출력(output)으로 해당 엔티티에서 신호가 출력되는 경우에 사용
 - **inout(안 밖으로)** : 입/출력(input/output)으로 해당 엔티티에서 신호가 양방향으로 사용
 - **buffer(밖으로, 되 읽음)** : 출력기능과 같으나, 단지 자신의 신호를 되 읽는 경우에 사용

 

[그림 2.10] 포트(port)에서 모드(mode)의 종류

제3절 엔티티(entity)의 구조

- 포트 신호(port signal)의 자료형태
 - 자료형에 대한 bit와 bit_vector
 - ♢ bit : signal의 개수가 1개인 경우에 사용
 - ♢ bit_vector: signal의 개수가 여러 개인 경우에 사용
 - ♢ 오름차순: bit_vector(0 to 7), 내림차순: bit_vector(7 downto 0)



[그림 2.11] 포트(port)에서 자료의 형태

```

1  entity block_port is
2      port( x, c : in      std_logic;
3            y : in      std_logic_vector (7 downto 0);
4            z : out     std_logic_vector (3 downto 0);
5            d : out     std_logic);
6  end block_port;

```

▲ ▲
모드(mode) 형태(type)

17


제3절 엔티티(entity)의 구조

- bus signal의 내림차순과 오름차순
- ♢ **downto** : 내림차순 표현


```

port ( clk : in std_logic ;
      z : buffer std_logic_vector (3 downto 0)) ;

```

 


`z <= "0011" ; -- z(3)=0, z(2)=0, z(1)=1, z(0)=1`

- ♢ **to** : 오름차순표현


```

port ( clk : in std_logic ;
      z : buffer std_logic_vector (0 to 3)) ;

```

 

`z <= "0011" ; -- z(0)=0, z(1)=0, z(2)=1, z(3)=1`

[그림 2.12] bus signal의 내림차순과 오름차순

18


제4절 아키텍처(architecture)의 구조

■ 기본 형식

■ 아키텍처(architecture)

- δ 설계할 회로의 실질적인 내부 동작 또는 각 부품들 사이의 연결구조를 기술하는 부분.
- δ 하나의 엔티티 선언에는 여러 개의 아키텍처 몸체(architecture body)가 연결 가능.
- δ 아키텍처 기술방법은 동작적 · 자료흐름적 기법과 구조적 기법.

[예제 2.16] 아키텍처 활용(NAND게이트)

 

[그림 2.13] 아키텍처 example의 영역

δ <VHDL구문> 아키텍처 몸체 선언

```

1 architecture example of nand2_system is -- nand2_system의
                                           -- 회로의 이름이 example
2     begin                               --내용의 시작
3         z <= x nand y;                  -- z에 x nand y를 대입
4     end example;                       -- example의 끝

```

19

제4절 아키텍처(architecture)의 구조

■ 아키텍처(architecture)의 일반적 형식

[형식 2.3] 일반적인 형식

```

architecture 아키텍처_이름 of 엔티티_이름 is
{선언문}
begin
{내부적 동작표현}
end 아키텍처_이름;

```

[예제 2.17] 아키텍처의 활용(1bit full_adder)

δ 아키텍처의 영역과 회로도

δ VHDL의 아키텍처 구문(선언문이 없는 경우)

```

architecture combi_logic of ADDER1_system is
begin
S <= (X xor Y) xor Ci; -- 덧셈 결과
Co <= (X and Y) or (S and Ci);
end combi_logic;


```

δ VHDL의 아키텍처 구문(선언문이 있는 경우)

```

1 architecture combi_logic of ADDER1_system is
2     signal n1, n2, n3 : std_logic; -- n1, n2, n3을 신호로 선언
3     begin
4         n1 <= X xor Y; -- n1 : 내부 신호 연결
5         S <= n1 xor Ci; -- 덧셈 결과
6         n2 <= X and Y; -- n2 : 내부 신호 연결
7         n3 <= S and Ci; -- n3 : 내부 신호 연결
8         Co <= n2 or n3; -- 자리올림수 결과
9     end combi_logic;

```

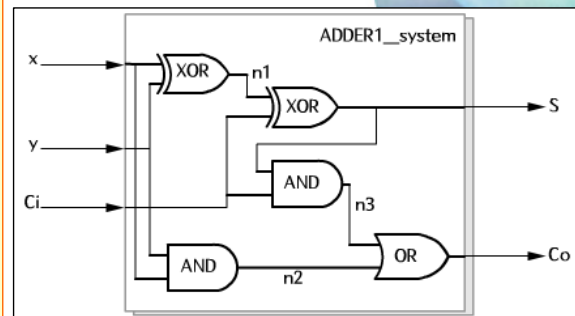

[그림 2.14] 1비트(bit) 전가산기 회로

20

제4절 아키텍처(architecture)의 구조

■ 아키텍처의 기술방법

■ 동작적 표현(behavioral description)

① 자료 흐름 표현(data flow description) : 부울대수, 논리연산자를 이용하여 자료흐름적으로 기술하는 방법


② 동작적 표현 : 디지털 시스템의 동작을 알고리즘으로 기술하는 방법

■ 구조적 표현(structural description)

① 디지털 시스템인 하드웨어에서 컴포넌트(component)의 상호연결로 표현

② 하드웨어 표현에 매우 가까운 표현 방식으로 계층구조의 하드웨어 설계에 유리

[예제 2.18] 아키텍처 표현방법

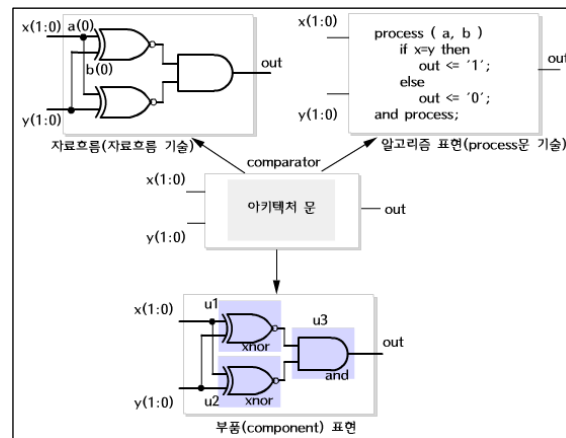

[그림 2.15] architecture body의 표현방식