 


7장 순서논리회로의 설계

[제 7장 순서논리회로의 설계]


제1절 순서논리회로

1. 순서논리의 개념



[그림 7.1] 순서논리의 개념

2. 순서논리회로의 특성

 

[그림 7.2] 순서논리회로

제1절 순서논리회로

<VHDL 구문>

```

1 p1: process(a, b)      -- 조합논리의 process문(감지 리스트: a, b)
2   begin
3       out1 <= a and b; -- 입력의 변화가 있으면, 바로 출력 out1에 전달
4   end process p1;      -- flip_flop이 합성
5 p2: process( clk )     -- 순서논리 process, 감지문은 clk
6   begin
7       if(clk'event and clk='1') then -- clk의 rising edge에서만 입력 값이 출력에 전달
8           out2 <= a and b; -- flip_flop이 합성
9       end if;
10  end process p2;

```

3

제2절 래치(latch) 회로의 설계

1. 래치회로의 모델링

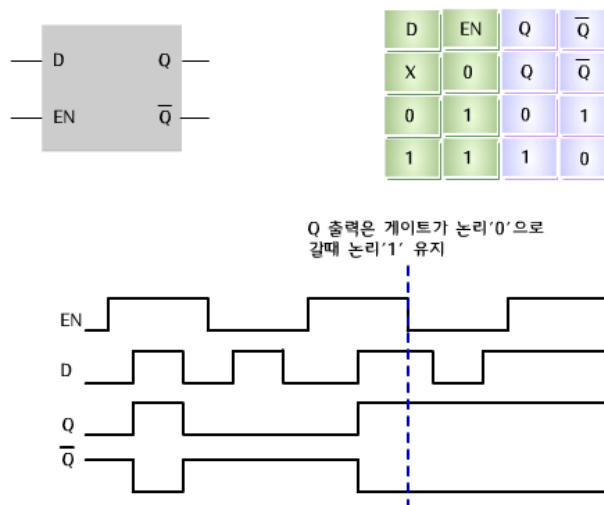


그림 7.3] D_latch (a) 기호 (b) 진리표 (c) 입출력 파형

4

제2절 래치(latch) 회로의 설계

2. 프로시저(procedure)를 활용한 래치회로


<VHDL 구문>

```

library IEEE
use IEEE.std_logic_1164.all;
entity procedure_latch is
  port (clk : in std_logic;
        a, b : in std_logic_vector(1 downto 0);
        y : out std_logic_vector(1 downto 0));
end procedure_latch;

architecture latch_example of procedure_latch is
1  procedure latch(clk, a, b : in std_logic;
2      signal z_out : out std_logic) is
3
4      begin
5          if clk = '1' then
6              z_out <= a and b;
7          end if;
8      end latch;
9
10     begin
11         latch_1 : latch(clk, a(0), b(0), z_out(0));
12         latch_2 : latch(clk, a(1), b(1), z_out(1));
13     end latch_example;

```

 


[그림 7.4] latch의 합성회로

5

제3절 Flip Flop의 설계


1. Flip_Flop의 기능

 

(a) 기호

D	CK	Q	\bar{Q}
0	1	0	1
1	1	1	0
X	0	Q	\bar{Q}
X	1	Q	\bar{Q}

(b) 진리표

 


(c) clk에 의한 입·출력 파형

[그림 7.8] Edge trigger D Flip_Flop

6

제3절 Flip Flop의 설계

2. D Flip_Flop

 

[그림 7.9] D Flip_Flop과 MUX등가회로

<VHDL구문>

```

1  process (clk)
2  begin
3      if (clk'event and clk='1') then    -- clk의 상승 에지에서
4          q <= d;                        -- d입력이 q에 전달
5      end if;
6  end process;

```

7

제3절 Flip Flop의 설계

2. if문을 사용한 하나의 Flip_Flop 설계


<VHDL 구문>

```

library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
entity FlipFlop_EX1 is
    port (clk, a, b : in std_logic;
          z_out : out std_logic);
end FlipFlop_EX1;

architecture FlipFlop_example of FlipFlop_EX1 is
begin
1  process (clk)
2  begin
3      if clk'event and clk = '1') then
4          z_out <= a and b;
5      end if;
6  end process;
end FlipFlop_example;

```

 

[그림 7.10] Flip_Flop의 합성결과

8

제3절 Flip Flop의 설계

3. if문을 사용한 두 개의 Flip_Flop 설계

<VHDL 구문>

```

library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all; IEEE.numeric_std.all;
entity FlipFlop_EX2 is
    port (clk, a, b, c, d, e : in std_logic;
          z_out : out std_logic);
end FlipFlop_EX2;

```

```


architecture combi_FlipFlop of FlipFlop_EX2 is

```

```

1  signal M : std_logic;
2  begin
3  process (clk)
4  variable N : std_logic;
5  begin
6  if rising_edge(clk) then
7      M <= (a nand b);
8      N := (c or d);
9      z_out <= not (M or N or e);
10 end if;
11 end process;
end combi_FlipFlop;

```

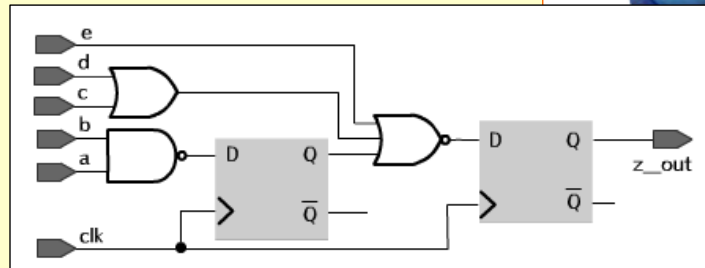

[그림 7.11] Flip_Flop의 합성결과

9

제3절 Flip Flop의 설계

4. wait until문을 사용한 Flip_Flop 설계

<VHDL 구문>

```

library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
entity FlipFlop_EX3 is
    port (clk, a, b : in std_logic;
          z_out : out std_logic);
end FlipFlop_EX3;

```

```


architecture FlipFlop_example of FlipFlop_EX3 is

```

```

begin
1  process
2      begin
3      wait until clk'event and clk = '1';
4      z_out <= a and b;
5  end process;
end FlipFlop_example;

```

 

[그림 7.12] Flip_Flop의 합성결과

10

제3절 Flip Flop의 설계

5. 동기식 SET기능의 Flip_Flop 설계

<VHDL 구문>

```

library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all; IEEE.numeric_std.all;
entity FlipFlop_EX4 is
  port (clk, set, a, b : in std_logic;
        z_out : out std_logic);
end FlipFlop_EX4;

```

```


architecture FlipFlop_example of FlipFlop_EX4 is

```

```

  begin
1  process (clk)
2  begin
3    if (clk'event and clk = '1') then
4      if set = '1' then
5        z_out <= '1';
6      else
7        z_out < a and b;
8      end if;
9    end if;
10   end process;
end FlipFlop_example;

```

 

[그림 7.13] Flip_Flop의 합성결과

11

제3절 Flip Flop의 설계

6. 비동기식 RESET기능의 Flip_Flop 설계

<VHDL 구문>

```

library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all; IEEE.numeric_std.all;
entity FlipFlop_EX5 is
  port (clk, reset, preset, d : in std_logic;
        z_out : out std_logic);
end FlipFlop_EX5;

```

```


architecture FlipFlop_example of FlipFlop_EX5 is

```

```

  begin
1  process (clk, reset, preset)
2  begin
3    if reset = '1' then
4      z_out <= '0';
5    elsif preset = '1' then
6      z_out <= '1';
7    elsif clk'event and clk = '1' then
8      z_out <= 'd';
9    end if;
10   end process;
end FlipFlop_example;

```

 


[그림 7.14] Flip_Flop의 합성결과

12

제4절 카운터(Counter)의 설계

1. 기본 카운터(counter)의 설계

 

[그림 7.15] (a)16진 카운터 (b)MUX증가표현


<VHDL 구문>

```


1 library IEEE;
2 use IEEE.std_logic_1164.all;
3 use WORK.std_logic_arith.all;      -- VHDL 산술연산자에 의존하는 패키지
4 entity COUNT16_EX is
5     port ( clk : in std_logic;
6           count : buffer std_logic_vector(3 downto 0)); -- 증가를 위해 count의 mode는 buffer로 지정
7 end COUNT16_EX;
8 architecture COUNT_example of COUNT16_EX is
9     begin
10    process (clk)
11    begin
12        if (clk'event and clk='1') then -- clk의 상승시점에서
13            count <= count+1;           -- count가 1씩 증가 됨
14        end if;
15    end process;
16 end COUNT_example;
  
```

제4절 카운터(Counter)의 설계

2. Load/Clear 기능의 카운터 설계

 

[그림 7.16] (a)Load/Clear기능의 카운터

 

[그림 7.16] (b) MUX의 증가 표현

제4절 카운터(Counter)의 설계

<VHDL 구문>

```

1 library IEEE;
2 use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
3 use WORK.STD_LOGIC_ARITH.all;
4 entity COUNT16_EX is
5     port ( clk, clear, load : in std_logic;
6           data_in : in std_logic_vector(3 downto 0);
7           count : buffer std_logic_vector(3 downto 0));
8 end COUNT16_EX;
9 architecture LOCL_example of COUNT16_EX is
10    begin
11    process (clk, clear)                -- clear가 감지신호 리스트문에 포함
12    begin
13        if clear='1' then
14            count <= "0000";
15        elsif (clk'event and clk='1') then -- clk의 상승시점에서
16            if load='1' then              -- load가 '1'상태이면
17                count <= data_in;         -- count에 입력 data_in을 대입
18            else                          -- 그렇지 않으면,
19                count <= count+1;         -- count에 1증가를 대입
20            end if;
21        end if;
22    end process;
23 end LOCL_example;

```

15

제4절 카운터(Counter)의 설계


3. UP/DOWN 기능의 카운터 설계

<VHDL 구문>

```

1 library IEEE;
2 use IEEE.STD_LOGIC_1164.all; use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNRD.all;
3 entity UPDN_EX is
4     port ( rst,clk,updn : in std_logic;
5           cnt : buffer std_logic_vector(3 downto 0));
6 end UPDN_EX;
7 architecture updncount_example of UPDN_EX is
8    begin
9    process (rst, clk)
10    begin
11        if rst='1' then
12            cnt <= (others=>'0');
13        elsif rising_edge(clk) then -- clk의 상승 시점에서
14            if updn='1' then         -- updn=1 이면,
15                cnt <= cnt+1 ;      -- cnt의 1씩 증가
16            else                    -- 그렇지 않으면,
17                cnt <= cnt-1;       -- cnt의 1씩 감소
18            end if;
19        end if;
20    end process;
21 end updncount_example;

```

 

[그림 7.17] UP/DOWN 카운터 회로

16

제4절 카운터(Counter)의 설계


4. Ring_Counter 카운터의 설계

<VHDL 구문>

```

1  library IEEE;
2  use IEEE.STD_LOGIC_1164.all; use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.all;
3  entity RING_COUNTER is
4      port (clk, reset : in std_logic;
5            count : buffer std_logic_vector(7 downto 0));
6  end RING_COUNTER;
7  architecture ring_example of RING_COUNTER is
8      begin
9          process (clk, reset)
10             begin
11                 if reset = '1' then
12                     count <= "00000001";
13                 elsif (clk'event and clk='1') then
14                     count <= count(6 downto 0) & count(7);
15                 end if;
16             end process;
17         end ring_example;

```

 

[그림 7.18] Ring_Counter