

4장 VHDL의 표현방법

[제 4장 VHDL의 표현방법]

제1절 프로세스(process)문

- 프로세스(process)문
 - 동작적 표현(behavioral description)방식, 하드웨어 시스템을 모듈로 기술하는데 용이.
 - ♫ 시스템 각 모듈의 병행처리를 담당
 - ♫ process문 내부는 순차처리
 - ♫ 복잡한 알고리즘을 용이하게 구현, 원활한 process사이의 통신을 담당

[형식 4.1] 프로세스문의 일반적인 구조

```
[프로세스_레이블] process [(감지 신호)]
{선언문}
begin
{순차문}
end process [프로세스_레이블];
```

제1절 프로세스(process)문

[예제 4.1] 2x1 멀티플렉서

```

1  entity mux21 is
2      port(a, b, sel : in std_logic;
3           y : out std_logic);
4  end mux21;
5  architecture sam of mux21 is
6  begin
7      mux_exam : process(a,b,sel)
8      begin
9          y <= a;
10         if (sel='1') then y <= b;
11         end if;
12     end process mux_exam;
13 end sam;

```



(a) 논리도 (b) 진리표
[그림 4.1] 2x1MUX.

제1절 프로세스(process)문

■ 대기문(wait statement)

■ 대기문 : 프로세스문을 잠시 대기하기 위한 문장

- ♢ 프로세스문의 수행을 잠시 중단하고, 대기시켜 동작과 멈춤 사이의 변화를 제어
- ♢ 감지신호가 있을 경우, 감지신호의 변화가 있을 때까지 프로세스를 중지
- ♢ 감지신호가 없을 경우, 대기문을 사용하여 프로세스의 동작과 멈춤을 제어

[예제 4.2] 대기문

```

1  wait for 10ns;    -- 10ns동안 기다린 후, 다음 문장 수행
2  wait until clk='1'; -- clk의 상승이 있을 후, 다음 문장 수행
3  wait on a, b;     -- a, b신호에 변화가 있으면 다음 문장 수행
4  wait;             -- 무조건 대기

```

[예제 4.3] 복합적인 대기문

```

1  wait on a, b until clk = '1'; -- a, b의 변화가 있고, clk이 '1'이 될 때까지 대기
2  wait on a, b until clk = '1' for 10ns; -- a, b의 변화가 있고, clk이 '1'이 될 때까지 대기하되 10ns만 대기

```

[예제 4.4] 대기문의 활용

```

1  architecture sam of and2 is
2  begin
3      process -- 프로세스에 감지신호가 없는 대신
4      begin
5          wait on a, b; -- 대기문을 사용
6          y <= a and b;
7      end process;
8  end sam;

```

제1절 프로세스(process)문

■ 조건문(conditional statement)

if문, case문, loop문, exit문, next문, null문, return문

■ if문(if statement)

[형식 4.2] if문의 종류

① 일반적 if문

```

if (조건) then      -- (조건)이 참이면
{문장1};           -- {문장1}을 수행
else               -- 그렇지 않으면
{문장2};           -- {문장2}를 수행
end if;

```

② 다중 if 문

```

if (조건1) then    -- (조건1)이 참이면
{문장1};          -- {문장1}을 수행
elsif (조건2) then -- (조건1)이 거짓이고 (조건2)가 참이면
{문장2};          -- {문장2}를 수행
..
else               -- 모두가 참이 아니면
{문장 n};         -- {문장 n}을 수행
end if;

```

③ 기억소자가 내포된 if문

```


if (조건) then    -- (조건)을 만족하면 {문장}을
{문장};          -- 수행하고 그렇지 않으면
end if;          -- 과거상태를 유지 (기억), else가 없음

```

5

제1절 프로세스(process)문

[예제 4.5] 일반적 if문의 활용

 

[그림 4.2] if문의 MUX등가회로

<VHDL 구문>

```


1  architecture sam1 of MUX_unit is
2  begin
3      process (a, b, c)      --감지신호가 a,b,c인 process문 선언
4      begin
5          if ( c = '1' ) then --만일 MUX의 c가 참이면
6              y <= a and b;   -- a and b를 y에 대입
7          else               -- 만일 c가 참이 아니면
8              y <= a or b;    -- a or b를 y에 대입
9          end if ;
10     end process;
11 end sam1;

```

6

제1절 프로세스(process)문

[예제 4.6] 다중 if문의 활용

 

[그림 4.3] 다중 if문의 MUX등가회로

<VHDL 구문>

```


1 architecture sam2 of MUX_unit is
2     begin
3         process (a, b, s0, s1)    -- 감지신호가 a,b,s0,s1인 process선언
4             begin
5                 if (s1 = '1') then    -- MUX의 제어신호 s1이 참이면,
6                     y <= a and b;    -- a and b를 출력 y에 전달
7                 elsif (s0 = '1') then -- s1이 참이 아니고, s0가 참이면,
8                     y <= a or b;    -- a or b를 출력 y에 전달
9                 else                  -- 위의 두 조건이 모두 아니면,
10                    y <= a xor b;    -- a xor b를 출력 y에 전달
11                end if;
12            end process ;
13 end sam2;

```

7

제1절 프로세스(process)문

[예제 4.7] else 없는 if문의 사용 예

 

[그림 4.4] D flip-flop과 MUX등가회로

<VHDL 구문>

```

1 architecture sam3 of MUX_unit is
2     begin
3         process (clk)    -- clk의 변화가 있을 때, process가 동작
4             begin
5                 if clk'event and clk='1' then -- event속성이 참이면,
6                     q <= d;                    -- d를 q에 대입
7                 end if;                        -- else문이 없으므로 기억상태
8             end process;
9 end sam3;

```

8

제1절 프로세스(process)문

▪ case문(case statement)


수식 값에 따라 문장을 선택하는 조건문, 수식 값은 정수형, 열거형 등의 자료형이 사용

[예제 4.8] case문의 활용

<VHDL 구문>

```


1 case sel is           -- sel값을 조사하여
2   when "00" =>        -- sel값이 "00"이면
3     y <= d(0);        -- y <= d(0) 문장을 수행하고
4   when "01" =>        -- sel값이 "01"이면
5     y <= d(1);        -- y <= d(1) 문장을 수행하고
6   when "10" =>        -- sel값이 "10"이면
7     y <= d(2);        -- y <= d(2) 문장을 수행하고
8   when others =>      -- sel값이 기타이면
9     y <= d(3);        -- y <= d(3) 문장을 수행
10 end case;
```

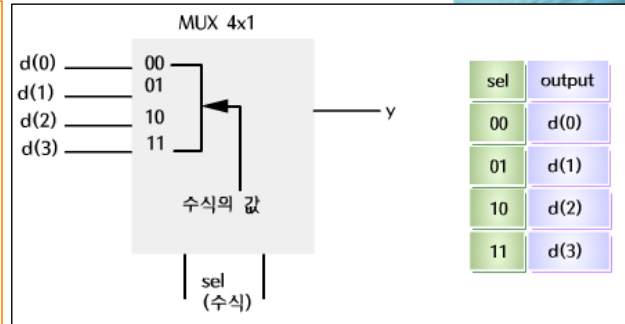

[그림 4.5] case문의 MUX 등가표현

제1절 프로세스(process)문

[예제 4.9] case문을 이용한 조합논리회로 설계

 

[그림 4.6] case문 활용의 MUX 등가회로

<VHDL 구문>

```

1 architecture sam4 of MUX_ca is
2   begin
3     process (s, a, b)      -- 감지 신호가 s, a, b인 process 선언
4     begin
5       case s is           -- case문 선언
6         when "00" => y <= a nor b; -- 조건이 "00"이면 "a nor b"를 y에 연결
7         when "01" => y <= a nand b; -- 조건이 "01"이면 "a nand b"를 y에 연결
8         when "10" => y <= a xor b;  -- 조건이 "10"이면 "a xor b"를 y에 연결
9         when others => y <= a and b; -- 기타 조건이면 "a and b"를 y에 연결
10      end case;
11    end process;
12 end sam4;
```

제1절 프로세스(process)문

▪ loop문(loop statement)

어떤 조건이 만족할 때까지 반복하는 문장의 순차문

♣ 종류 : for ~ loop문, while ~ loop문, loop문

[형식 4.3] loop문의 형식

① for ~ loop문

[레이블] : for (루프변수) in (변수범위) loop

{순차처리문}; -- (변수범위: **downto** 혹은 **to**) 만큼 반복 수행**end loop** [레이블]

② while ~ loop문

[레이블] : while (조건) loop

{순차처리문}; -- (조건)이 참일 때까지 반복 수행

end loop [레이블]

③ 단순 loop문


[레이블] : loop

{순차처리문}; -- 무한 반복 수행, loop을 나오기 위해

end loop [레이블] -- exit문이 필요

제1절 프로세스(process)문

[예제 4.10] for ~ loop문을 이용한 decoder의 설계

 

[그림 4.7] decoder 및 동작표

<VHDL구문>

1 **architecture** sam5 of decoder is2 **begin**3 **process** (a) -- 감지신호 a인 프로세스 선언4 **begin**5 loop1 : **for** k in 3 **downto** 0 **loop** -- 변수가 k, 변수범위

6 y(k) <= (a = k); -- (3 downto 0)만큼 반복

7 **end loop** loop1;8 **end process**;9 **end** sam5;

제1절 프로세스(process)문

[예제 4.11] while ~ loop문의 활용 예

```

1 loop2 : while s <= 20 loop    -- "s <= 20" : s가 20보다 같거나 작다는 의미
2     s := s+1; t := t+s; -- s값에 1을 더하여 s에 즉시 대입, s+t값을t에 대입
3     end loop loop2;

```

제1절 프로세스(process)문

▪ 기타 제어문 : **exit**문, **next**문, **null**문**exit**문/**next**문 : **loop**문의 반복을 제어하기 위한 문장**null**문 : 아무런 수행 없이 다음 문장으로 넘겨주기 위한 문장

[형식 4.4] 기타 제어문의 형식

```

exit [레이블] when (조건);    -- 조건이 참이면 해당 레이블의 loop를 빠져나감
next [레이블] when (조건);    -- 조건이 참이면 해당 loop의 처음을 수행
null                          -- 아무런 수행이 없는 문장

```

[예제 4.12] for ~ loop문 내 **exit**문의 활용

<VHDL 구문>

```

1  process (rst)
2  begin
3      if rst = '1' then                -- reset = 1이면 for ~ loop문 수행
4  loop3: for x in add downto 0 loop -- 변수x, 변수범위"add downto 0"인 for ~ loop문
5      if x>40 then exit loop3;        -- x가 40 이상이면 if문 수행, loop3를 빠져나감
6      else
7          mem(x) <= (others => '0'); -- x가 40보다 작으면 수행
8      end if;
9      end loop loop3;
10 end process;

```

제1절 프로세스(process)문

[예제 4.13] for ~ loop문 내 exit ~ when문의 활용

<VHDL 구문>

```

1  process (rst)
2  begin
3      if rst = '1' then                -- reset = 1이면 for ~ loop문 수행
4      loop3:for x in add downto 0 loop -- 변수x, 변수범위"add downto 0"인 for ~ loop문
5          exit loop3 when x>40;        -- x가 40 이상이면 loop3를 빠져나감
6          mem(x) <= (others => '0'); -- x가 40 이하이면 수행
7      end loop loop3;
8  end process;
```

[예제 4.14] for ~ loop문 내 next문의 활용

<VHDL 구문>

```

1  process (rst)
2  begin
3      if rst = '1' then                -- reset = 1이면 for ~ loop문 수행
4      loop4 : for x in 8 downto 0 loop -- 변수x, 변수범위"8 downto 0"인 for ~ loop문
5          if x=5 then                  -- x=5이면,
6              next;                   -- loop4를 다시 시작, 5행, 6행을 건너 뛴
7          else
8              mem(x) <= (others => '0'); -- x=5가 아니면 수행
9          end if;
10         end loop loop4;
11     end process;
```

15

제1절 프로세스(process)문

[예제 4.15] while ~ loop문 내 next문의 활용

<VHDL 구문>

```

1  process (rst)
2      variable x : integer
3  begin
4      x := '0';
5      if rst = '1' then                -- reset = 1이면 for ~ loop문 수행
6      loop5 : while x < 9 loop          -- while 조건 loop문
7          if x=5 then                  -- x=5이면,
8              next;                   -- loop5를 다시 시작, 5행, 6행을 건너 뛴
9          else
10             mem(x) <= (others => '0'); -- x=5가 아니면 수행
11             x := x + 1;
12         end if;
13     end loop loop5;
14 end process;
```

[예제 4.16] null 문

<VHDL 구문>

```

1  case sel is
2      when "00" =>                    -- sel이 "00"이면,
3          y <= d(0) after 10ns; -- 10ns 후, y에 d(0)대입
4      when "01"|"10" =>               -- sel이 "01" 혹은 "10"이면, ("1"은 "혹은"의 의미)
5          y <= d(1) after 10ns; -- 10ns 후, y에 d(1) 대입
6      when others => null;            -- sel이 기타의 조건인 경우 아무런 동작이 없음
7  end case;
```

16

제1절 프로세스(process)문

▪ return 문

함수(function) 혹은 프로시저(procdeure) 등 부프로그램을 수행한 후, 호출한 문장으로 되돌아 갈 경우에 사용

[예제 4.17] return문의 활용(boolean을 bit로 되돌려 주는 변환함수)

<VHDL 구문>

```

1  function bool_bit (a : boolean) return bit is -- 부울형 값 x를 bit로
2  begin                                         -- 되돌리라는 함수 선언
3      if a then                               -- a값을 판단하여 참이면
4          return '1'; -- 값 '1'을 출력으로 되돌려 주고
5      else                                    -- 참이 아니면
6          return '0'; -- '0'을 출력으로 되돌려 줌
7      end if;
8  end bool_bit;
```


17

제1절 프로세스(process)문

▪ 다수의 프로세스(multiple process)

하나의 아키텍처 내에 다수의 process문이 존재

[예제 4.18] process문의 병행처리

 

[그림 4.8] process의 병행처리를 위한 조합논리

18

제1절 프로세스(process)문

<VHDL 구문>

```

1  architecture sample of logic is    -- process와 process간은 병행처리
2      signal w, x : std_logic;      -- w, x를 선언할 정보인 신호로 선언
3      begin
4          label1 : process(a, b)      -- OR게이트 표현
5              begin
6                  if(a='1')or(b='1') then w<='1'; -- process 내부는 순차문, w <= a or b 문과 동일
7                  else w <= '0';
8                  end if;
9              end process;
10         label2 : process(b, c)      -- NAND게이트 표현
11             begin
12                 if (b='0')or(c='0') then x <='1'; -- process 내부는 순차문, x <= b nand c 와 동일
13                 else x <= '0';
14                 end if;
15             end process;
16         label3 : process(w, x)      -- XOR게이트 표현
17             begin
18                 if (w=x) then y <='0'; -- process 내부는 순차문, y <= w xor x와 동일
19                 else y <= '1';
20                 end if;
21             end process;
22     end sample;

```

19

제2절 동작적 표현(behavioral representation)

■ 동작적 표현방식(behavioral description)

디지털 시스템의 내용을 설명하듯이 기술하는 것으로 순차처리문과 병행처리문으로 분류

■ 병행처리문(concurrent statement)

δ 디지털 시스템의 하드웨어 구조를 기술하는 VHDL 구문은 병행처리에 기반


[예제 4.19] 병행처리의 조합회로

<VHDL 구문>

```

1  architecture sam1 of comb_logic is -- sam2와 등가 아키텍처 구문
2      begin
3          c <= a and b; -- 병행처리 대입문에서는 순서와 무관
4          d <= a or b;
5      end sam1;
6  -- 병행처리 비교 아키텍처 구문
7  architecture sam2 of comb_logic is -- sam1과 등가 아키텍처 구문
8      begin
9          d <= a or b; -- 병행처리 대입문에서는 순서와 무관
10         c <= a and b;
11     end sam2;

```

 

[그림 4.9] 병행처리의 조합회로

20

제2절 동작적 표현(behavioral representation)

■ 신호의 대입(signal assignment)

신호의 대입은 '<=' 기호를 사용, '<='의 오른쪽에서 왼쪽으로 신호가 대입
순차처리문의 대입은 process문 내에서 signal의 대입, 병행처리문의 대입은
아키텍처 내 signal의 대입

■ 신호(signal)의 대입문

[예제 4.20] 신호의 대입문

```
w <= a;          -- w에 a의 값이 하드웨어적으로 연결
x <= '0';        -- x가 상수 '0'으로 연결
y <= a and b;    -- y에 "a and b"의 값을 연결
  ④           ④
```

signal이름 값

■ 병행신호 대입문


[예제 4.21] 병행신호 대입문

```
1  architecture con of assign is
2    signal in1, in2 : std_logic; -- in1, in2가 signal이라고 선언
3  begin
4    in1 <= a or b;      -- in1에 "a or b"의 값이 연결
5    in2 <= b or c;      -- in2에 "b or c"의 값이 연결
6    out <= in1 and in2; -- out에 "(a or b) and (b or c)"의 값이 연결
7  end con;
```

21

제2절 동작적 표현(behavioral representation)

[예제 4.22] 2x1MUX를 통한 하드웨어의 병행처리

 

[그림 4.10] 2x1 MUX의 병행처리

<VHDL구문>

```
1  architecture comb of mux21 is
2    signal nand1, nand2, inv1 : std_logic; -- nand1, nand2, inv1를 signal로 선언
3  begin
4    and1 <= a nand s;      -- 병행처리 대입문
5    and2 <= b nand inv1;  -- 병행처리 대입문
6    inv1 <= not s;        -- 병행처리 대입문
7    z <= and1 nor and2;   -- 병행처리 대입문
8  end comb;
```

제2절 동작적 표현(behavioral representation)


- 조건적 병행 신호처리문(conditional concurrent signal assignment)

- when ~ else문**

[형식 4.5] **when ~ else문**의 형식

```
신호_이름 <= 값1 when (조건1) else
              값2 when (조건2) else
              . . . .
              값n-1 when (조건n-1) else
              값n;
```

[예제 4.26] **when ~ else문** 활용

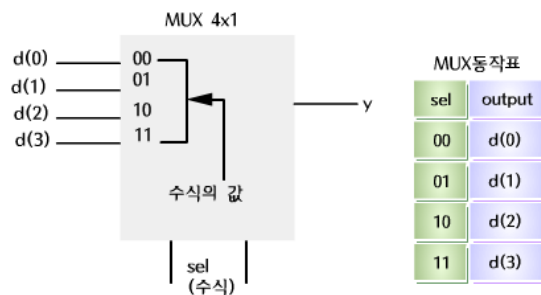

[그림 4.14] 4x1MUX의 설계

23

제2절 동작적 표현(behavioral representation)

<VHDL구문>

```
1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3  entity mux4_1 is
4    port ( d : in std_logic_vector(3 downto 0); -- 4bit data입력
5           sel : in std_logic_vector(1 downto 0); -- 2bit 제어입력
6           y : out std_logic_vector(3 downto 0)); -- 4bit data출력
7  end mux4_1;
8  architecture sample of mux4_1 is
9    begin
10     y <= d(0) when sel = "00" else
11         d(1) when sel = "01" else
12         d(2) when sel = "10" else
13         d(3);
14  end sample;
```

24

제2절 동작적 표현(behavioral representation)

■ 선택적 병행 신호처리문(selected concurrent signal assignment)

▪ with ~ select문

[형식 4.6] with ~ select문의 형식

신호_이름 <= 값1 when 선택 신호값1

값2 when 선택 신호값2

. . . .


값n-1 when 선택 신호값n-1

값n when others;

[예제 4.27] with ~ select문의 활용
<VHDL 구문>

```

1  with x select
2      z <= "0001" when "00"
3          "0010" when "01"
4          "0100" when "10"
5          "1000" when others;
```

 

[그림 4.15] 2x4 decoder설계

제3절 자료흐름적 표현(dataflow description)

■ 자료흐름적 표현(data flow description)


입력에서 출력으로의 자료의 흐름, 동작적 표현과 구조적 표현의 중간 단계로 자료가 입력에서 출력으로 흘러가는 시스템의 기능을 표현, 부울대수, 논리연산자 및 함수 등으로 표현하며, 병행신호 처리문으로 기술

■ 자료흐름표현의 활용

[예제 4.28] 자료흐름 표현의 활용(패리티 생성기)
<VHDL구문>

```

1  entity pari_check is
2      port ( a : in std_logic_vector(4 downto 0);
3            parity_checker : out std_logic);
4  end pari_check;
5  architecture data_flow of pari_check is
6      begin
7      parity_checker <= a(4) xor a(3) xor a(2) xor a(1) xor a(0);
8  end data_flow;
```

 

[그림 4.16] 패리티 생성기

제4절 구조적 표현(structural description)

■ 구조적 표현(structural description)


구조적 표현은 하드웨어의 내부적 설계에 가장 가까운 표현, 이미 설계된 부품을 이용하여 이들 상호간의 연결을 통한 시스템의 설계

■ 직접 개체화(direct instantiation)

[형식 4.7] 엔티티 개체의 표현

개체_이름 : **entity** work. 엔티티_이름(아키텍처_이름)

[예제 4.29] 엔티티 개체화

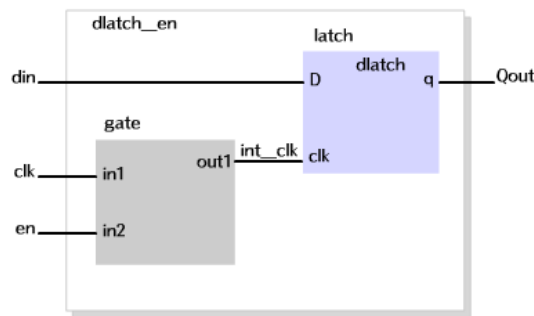

[그림 4.17] 엔티티 개체를 위한 논리도

27

제4절 구조적 표현(structural description)

<VHDL 구문>

```

1  entity d latch_en is      -- 외부단자 인터페이스 선언
2      port(din, clk, en : in bit;
3          qout : out bit);
4  end d latch_en;
5  architecture structure of d latch_en is
6      signal int_clk : bit;    -- 내부연결정보 int_clk를 선언
7  begin
8      gate : entity work.and2(beh)    -- 부품 AND게이트 and2 개체화
9          port map (in1 => clk, in2 => en, -- 부품 and2 단자 연결
10              out1 => int_clk);        -- 이름을 지정하여 결합
11      latch : entity work.d latch(beh) -- 부품 d latch의 개체화
12          port map (d => din, clk => int_clk, -- 부품 d latch의 단자 연결
13              q => qout);              -- 이름 결합
14  end structure;
```

28

제4절 구조적 표현(structural description)

■ 부품 개체(사례)화(component instantiation)

▪ component문

[형식 4.8] component문의 선언 형식

component 부품_이름[**generic**(범용어_리스트);] -- 일반화(generic)[**port**(포트_리스트);]**end component**;

[예제 4.30] component문의 활용

```

1  architecture structure of count is
2      component dff      -- 부품 dff를 사례화
3      port (rst, clk, d : in std_logic;
4              q : out std_logic);
5      end component dff;
6  begin . . .

```


제4절 구조적 표현(structural description)

[형식 4.9] 부품 개체화(component instantiation) 형식

레이블 : 부품_이름 [**port map**(결합_리스트);**generic map**(결합_리스트);]

⚡결합_리스트 : 위치결합, 이름결합

 - ① 위치결합: component의 형식적 이름과 실제이름의 결합을
port신호가 나열된 순서대로 연결



- ② 이름결합 : component의 형식적 이름과 실제이름의 결합을
직접 지정하여 연결

제4절 구조적 표현(structural description)


[예제 4.31] **component**문 선언과 부품 사례화

<VHDL 구문>

```

1  entity nand_gate is
2    port(in1, in2, in3, in4 : in std_logic;
3          out1, out2 : out std_logic);
4  end nand_gate;
5  architecture example of nand_gate is
6    component nand2 -- 아키텍처의 begin앞에 부품 nand2 선언
7      port (a, b : in std_logic; y : out std_logic);
8    end component;
9    begin
10     u1 : nand2 port map (in1, in2, out1);           -- 단자의 위치결합
11     u2 : nand2 port map (a=>in3, b=>in4, y=>out2); -- 단자의 이름결합
12  end example;

```

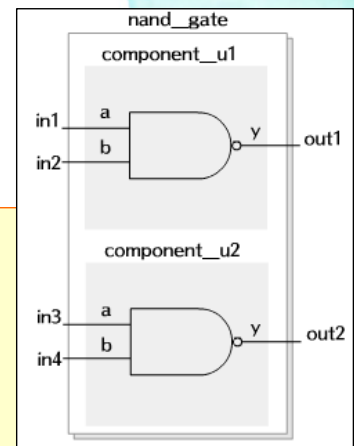

[그림 4.18] NAND_gate

31

제4절 구조적 표현(structural description)

■ 생성(generate)문

component를 반복적으로 생성하여 사용하기 위한 문장

[형식 4.10] 생성(generate)문의 형식

① 단순 반복 생성

레이블: **for** (변수) **in** (변수범위) **generate**

{병행처리문}; -- 병행처리문을 변수범위 만큼 반복

end generate [레이블];

② 조건 반복 생성

레이블: **if** (조건) **generate** -- 조건을 만족할 때 반복

{병행처리문};

end generate [레이블];

32

제4절 구조적 표현(structural description)


[예제 4.32] 단순반복 생성문의 활용

<VHDL구문>

```

1  architecture example of nand_system is
2      component nand2
3          port (a, b : in std_logic; y : out std_logic);
4      end component;
5  begin
6      g1 : for i 3 downto 0 generate      -- 4개의 게이트를
7          ux : nand2 port map (a(i), b(i), y(i)); -- 반복 생성
8      end example;

```

 

[그림 4.19] nand_system

33

제4절 구조적 표현(structural description)


[예제 4.33] 조건 반복 생성문의 활용

<VHDL 구문>

```

1  architecture example of xor_system is
2      signal y : bit_vector(3 downto 0); -- 내부의 선연결 정보를 신호로 선언
3  begin
4      g1: for i in 3 downto 0 generate -- 4번의 단순반복을 하되,
5          g2: if i = 3 generate      -- i=3의 조건을 만족하면 u3을 수행
6              u3 : xor2 port map (x(i+1), x(i), y(i));
7          end generate g2;
8          g3: if i < 3 generate      -- i<3의 조건을 만족하면 ux를 수행
9              ux : xor2 port map (y(i+1), x(i), y(i));
10         end generate g3;
11     end generate g1;
12     parity_out <= y(0);
13 end example;

```

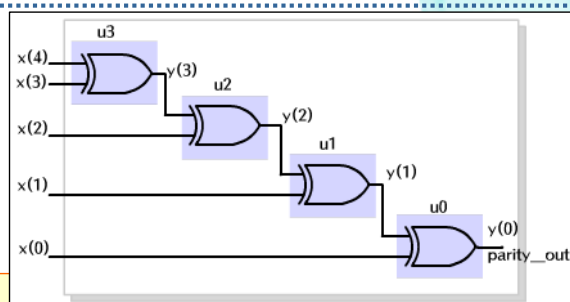

[그림 4.20] parity_checker

34